
گزارش عملکرد پروژه طراحی شیلد اصلی ربات - علیرضا نامی

https://github.com/noMoreCode4U/robotShield.git

تحلیل نیازمندیها و بررسی اولیه

هدف از این پروژه، طراحی یک شیلد مرکزی برای ربات مبتنی بر میکروکنترلر ATmega328p است که با محیط Arduino IDE قابل پروگرام باشد. مدار طراحی شده باید تغذیه ۱۲ ولتی باتری را مدیریت کرده، دکمه های کنترلی، نمایشگر وضعیت، مدار اعلان هشدار، و واحد اندازه گیری ولتاژ باتری را پشتیبانی کند. در فرآیند تحلیل اولیه موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

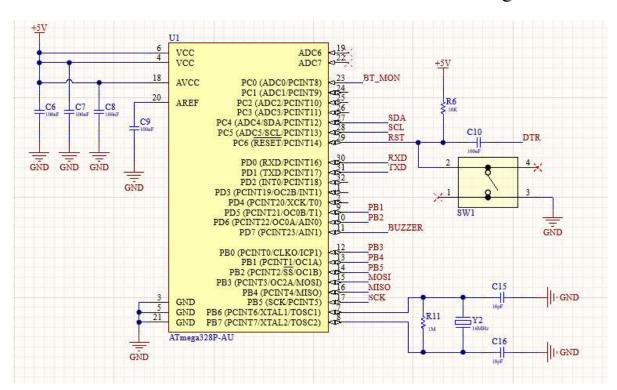- c حفظ ساز گاری کامل با ساختار Arduino و قابلیت استفاده مجدد از Bootloader
 - استفاده از قطعات استاندارد، اقتصادی و موجود در بازار ایران
 - طراحی فشرده و بهینه برای محدودیت فضایی ۸×۶ سانتیمتر
 - ۰ مدیریت صحیح تغذیه و جلوگیری از تداخل در بخشهای آنالوگ و دیجیتال



انتخاب قطعات و منابع اطلاعاتي

انتخاب قطعات با مراجعه به سه مرجع داخلی (SkyTech ،ECA ،JavanElec) آغاز شد. پس از اطمینان از موجود بودن قطعات در بازار و قیمت مناسب، از سایت DigiKey برای بررسی دیتاشیت، دریافت سمبول، فوت پرینت، و مدل سهبعدی استفاده شد. در مواردی که مدل DT در دسترس نبود، فایلها از سایت 3DContentCentral دانلود و به کتابخانه قطعه در Altium افزوده شد.


برای افزایش دقت طراحی، از تجربهی شخصی پیشین در پروژههای مشابه و اسناد طراحی Arduino UNO R3 به عنوان مرجع جانمایی و مکانیکی استفاده شد.

طراحي شماتيك و PCB

طراحی مدار و PCB با نرمافزار Altium Designer انجام شد. جزئیات فنی طراحی به شرح زیر است:

پروگرام پذیری دوگانه:

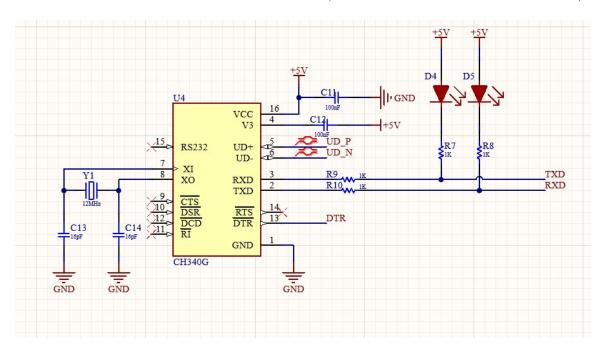استفاده از کانکتور 2×3 IDC برای پروگرام اولیه از طریق ISP و تنظیم فیوز بیت Boot به منظور فعالسازی بوتلودر. پس از آن، پروگرام برد بهسادگی از طریق USB و Arduino IDE انجام پذیر است.




مديريت تغذيه ورودى:

تغذیه ۱۲ ولتی از طریق کانکتور ۲ پین وار د بر د شده و با یک اسلاید سوئیچ کنترل می شود. دیود حفاظتی در مسیر ورودی برای جلوگیری از آسیب در اتصال معکوس باتری تعبیه شده است.

ر گولاتور ولتاژ:

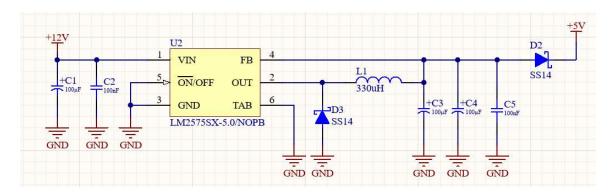به جای رگولاتور خطی، از LM2575-5V با توپولوژی Buck استفاده شده که توانایی تأمین جریان تا 400mA را دارد. دو دیود شاتکی برای جلوگیری از تزریق متقابل ولتاژ در شرایط اتصال همزمان باتری و USB استفاده شدهاند.



چیدمان و مسیریابی:

گره سوییچینگ در محدودهای فشرده و مجزا از بخشهای دیجیتال قرار گرفته تا از تداخل جلوگیری شود. کریستال نوسانساز در نزدیک ترین فاصله به پایههای XTAL قرار داده شده است. خازن بای پس 100nF در مجاورت تغذیهی هر آیسی برای کاهش نویزهای فرکانس بالا استفاده شده است.

پارامترهای فنی PCB:

- o.3mm ترک سیگنال: حداقل عرض ٠٥
 - o.6mm عرض عرض داقل عرض
- وایا: سوراخ 0.3mm، رینگ 0.5mm
- ضخامت برد: 1.6mm، دولایه، مونتاژ یکورو
- o Fiducial Point برای کالیبراسیون دستگاه مونتاژ در نظر گرفته شده است


طراحی صنعتی و نصب در کیس

برد به گونهای طراحی شده که قابلیت نصب در کیس صنعتی را داراست. نمایشگر OLED می تواند به دو روش نصب شود:

نصب مستقیم روی برد با استفاده از اسپیسر

اتصال با کابل به پنل جلویی کیس جهت آزادی در طراحی ظاهری

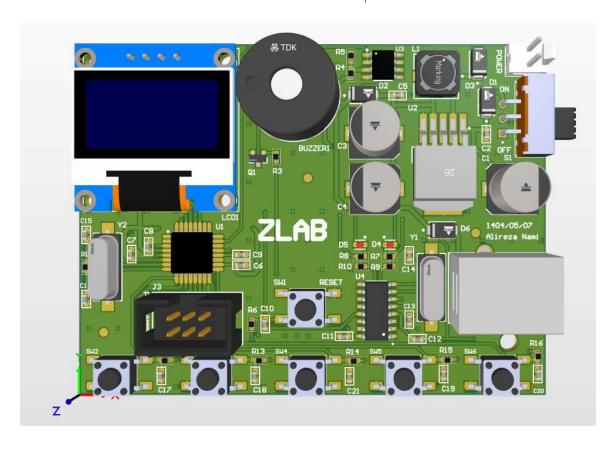
مکانیابی سوراخهای نصب پیچ در شش نقطه برد انجام شده و فضای اطراف منابع حرارتی برای تهویه باز گذاشته شده است. استفاده از کانکتورهای 2.54mm امکان تعمیر یا توسعه را فراهم کرده است.



واسطهای کاربری و خروجیها


:Push Button

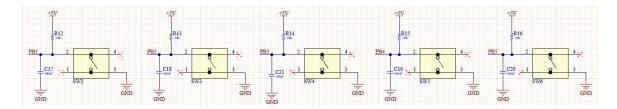پنج کلید فشاری برای سوئیچ بین حالتهای مختلف ربات در نظر گرفته شده که به پایههای دیجیتال میکرو متصل اند.




نمایشگر OLED:

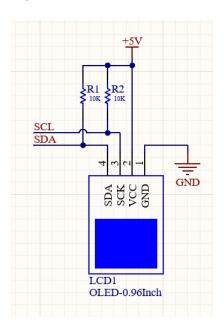نمایشگر ۹۶.۰ اینچ با کنترلر SSD1306 و رابط I2C انتخاب شده است که ارزان، کممصرف و گرافیکی است.




بازر هشدار:

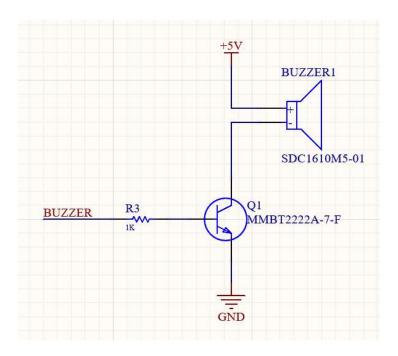برای راهاندازی بازر 5V از ترانزیستور 2N2222 استفاده شده تا جریان مورد نیاز از طریق میکروکنترلر تأمین نشود.



مانیتورینگ سطح باتری

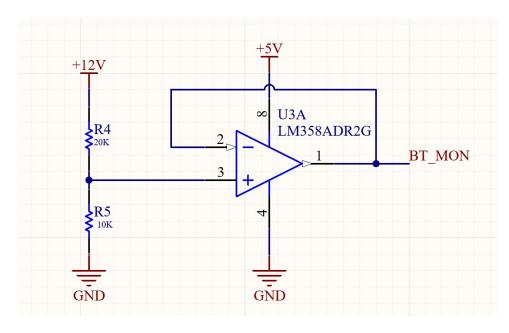برای نمایش ولتاژ باتری از تقسیم مقاومتی در ورودی ADC استفاده شده و خروجی آن با اپامپ LM358 بافر شده است. این مقدار به صورت عددی یا گرافیکی روی نمایشگر OLED نمایش داده می شود. طراحی این بخش به گونه ای است که ولتاژ باتری تا حداکثر ۱۵ ولت را به سطح امن ۰–۵ ولت مپ می کند.



نتیجه گیری

برد طراحی شده تمامی نیازهای پروژه را بهصورت یکپارچه و فشرده پوشش می دهد. طراحی اصولی بخش تغذیه، پروگرام پذیری آسان، امکان تعمیر و توسعه، تفکیک منطقی بخش های دیجیتال و آنالوگ، و زیبایی و نظم ظاهری، این پروژه را تبدیل به یک نمونه ی قابل اعتماد و قابل استفاده در رباتهای واقعی کرده است.

شرح اقدامات انجامشده	عنوان ملاحظه
بررسی موجودی و قیمت قطعات در فروشگاههای داخلی (SkyTech ،ECA ،JavanElec) قبل از انتخاب نهایی	قیمت مناسب و تأمین قطعات
استفاده از سایت DigiKey برای دریافت سمبول، فوت پرینت، مدل ۳بعدی و دیتاشیت قطعات	دسترسی به دیتاشیت و کتابخانه
استفاده از رگولاتور سوییچینگ LM2575-5V به جای رگولاتور خطی جهت کاهش تلفات و افزایش بهرهوری	مديريت تغذيه با بازده بالا
دیود محافظ معکوس در ورودی، دیودهای شاتکی بین تغذیه USB و باتری، استفاده از بافر برای ADC	محافظت مدار در برابر خطا
استفاده از کانکتور ISP و فعال سازی Bootloader جهت پروگرام با Arduino IDE	پروگرام پذیری آسان
ابعاد ۲۰×۸۰ میلیمتر، جای گذاری منظم قطعات، تفکیک فضاهای دیجیتال و سوئیچینگ	طراحي فشرده و مرتب
استفاده از خازنهای بایپس در نزدیکی هر آیسی، مسیرکشی کوتاه کریستال و جدا کردن گرههای سوییچینگ	كاهش نويز
استفاده از کانکتورهای mm۲.04، قابلیت نصب یا انتقال نمایشگر با اسپیسر یا کابل فلت	توسعه پذیری و تعمیر پذیری
جانمایی مناسب سوراخهای پیچ، پیش بینی محل نمایشگر و تهویه جهت نصب در کیس صنعتی	سازگاری با کیس
بهره گیری از داکیومنتهای Arduino UNO R3 و تجربه عملی در طراحی مشابه	مستندسازي فني